
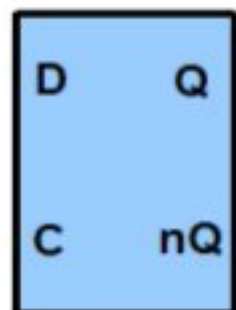

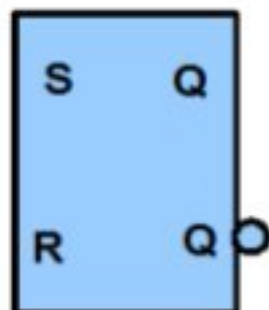
## Ejemplos de cerrojos controlados por nivel




Cerrojo D




Cerrojo S-R

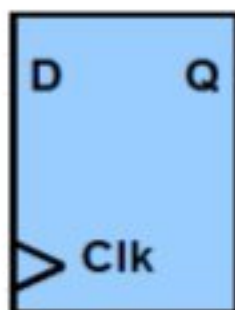
## Ejemplos de flip-flops disparados por flanco



Flip-flop D

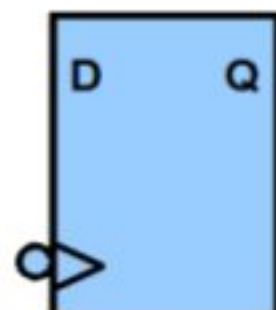

Flip-flop D  
(flanco negativo)

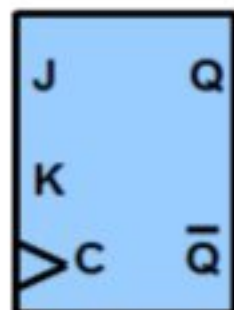

Flip-flop J-K

